

第3章 論理回路

- (1) 集合
- (2) 2値論理 と 基本論理回路
- (3) 組み合わせ回路
- (4) 順序回路

順序回路とは？、クロック

フリップフロップ、レジスタ、カウンタ

担当： 福井大学 大学院工学研究科
 情報・メディア工学専攻
 森 眞一郎 (moris@u-fukui.ac.jp)

状態を記憶する記憶回路(メモリ)を論理回路として構成する

「フリップフロップ(flip flop, FF)」

順序回路の状態を、0または1の論理値として保持するための記憶回路(メモリ)をフリップフロップと呼ぶ。



フリップフロップの動作原理

以下の2つの回路を考えてみよう。

左側の回路の出力Zは0と1を交互に繰り返して出力する(発振状態、不安定状態)。

これに対して右側の回路では、出力Qには

0または1のいずれかの値が安定して出力される(記憶状態、双安定状態)。

  


記憶はできるが、思い通りに記憶させるには？

状態を記憶する記憶回路(メモリ)を論理回路として構成する

フリップフロップの記憶状態を制御するために...

1st Step) 回路を少し書きなおします。(NOT回路の向きをそろえる)

 2nd Step) NOT回路をNANDに置き換えて、2つの入力端子、 $\sim S$ と $\sim R$ を導入




この時、入力 \bar{S} と \bar{R} がともに1の場合3つの回路は全て等価です。入力がともに1でなかったら.....?

状態を記憶する記憶回路(メモリ)を論理回路として構成する

フリップフロップの記憶状態を制御するために...

1st Step) 回路を少し書きなおします。(NOT回路の向きをそろえる)

 2nd Step) NOT回路をNANDに置き換えて、2つの入力端子、 $\sim S$ と $\sim R$ を導入




S	R	Q ⁺	備考
0	1	0	リセット
0	0	Q	記憶
1	0	1	セット
1	1	不定 (不安定)	禁止入力

この時、入力SとR がともに1の場合なぜ不定なの？



その理由は⇒

 S,Rが共に1の間はQ,Q-barが共に1、その後S,Rが次に共に0となると....




セット・リセット・ラッチ

 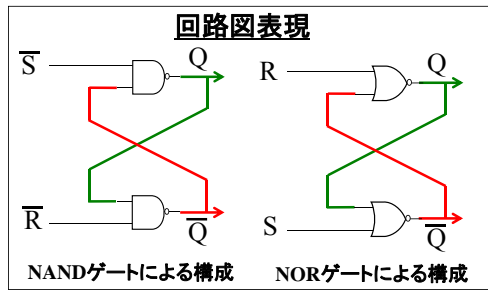(Set Reset latch, SR latch) (教科書では RS型FFクロックなし)



セット・リセット・ラッチ

 (Set Reset latch, SR latch) (教科書では RS型FFクロックなし)



特性方程式は

$$Q^+ = S \cdot \bar{R} + \bar{S} \cdot R \cdot Q$$

$$0 = S \cdot R \dots\dots\dots(\text{入力条件})$$

を整理すると

$$Q^+ = S + \bar{R} \cdot Q$$

$$\bar{Q}^+ = R + \bar{S} \cdot \bar{Q}$$

特性表

S	R	Q ⁺	
0	0	Q	latch(保持)
0	1	0	reset
1	0	1	set
1	1	禁止入力	



励起表

Q	Q ⁺	S	R
0	0	0	*
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	*	0

励起表: 現在の出力QをQ⁺に変化させるために必要な入力の関係を示す表

セット・リセット・フリップフロップ

  (Set Reset flipflop, SR flipflop, SR-FF)
(同期式SRフリップフロップ Synchronous SR flipflop)



同期式SR-FFの動作

- ・CLK入力が0から1に変化する瞬間のみ SR latchと等価な動作。
- ・それ以外(otherwise: OW)は状態は不変

特性表

S	R	Q ⁺
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	禁止入力


特性表

CLK	S	R	Q ⁺
OW	*	*	Q
↑	0	0	Q
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	禁止入力

特性方程式は

$$Q^+ := S + \bar{R} \cdot Q$$

 Dフリップフロップ(D flipflop, D-FF) (同期式Dフリップフロップ Synchronous D flipflop)



特性表

CLK	D	Q ⁺
O.W	*	Q
↑	0	0
↑	1	1

特性方程式は


$$Q^+ := D$$

動作


- ・CLK入力が0から1に変化する瞬間に **入力Dの値を記憶**する動作がおり、
- ・CLK入力がそれ以外のときは、何も変化しない

JKフリップフロップ(JK flipflop)

非同期式JK-FFの記号表現

 


同期式JK-FFの記号表現

 

同期式JK-FFの特性表

CLK	J	K	Q ⁺	
OW	*	*	Q	latch
↑	0	0	Q	latch
↑	0	1	0	reset
↑	1	0	1	set
↑	1	1	\bar{Q}	toggle

非同期式JK-FFの回路図表現

 

同期式JK-FFの動作

- CLK入力が入力が0から1へ変化する瞬間、
 J=K=1の時 トグル動作(反転)
 J=K=0の時 ラッチ動作(不変/保持)
 J=1,K=0の時 セット動作
 J=0,K=1の時 リセット動作

特性方程式は

$$Q^+ := (J \cdot \bar{Q} + \bar{K} \cdot Q)$$

- CLK入力がそれ以外(OW)のときは、状態は不変

JK-FFは、SR-FFにおける入力条件を取り除き、S=R=1に対応するJ=K=1のときに出力をトグルさせるフリップフロップである。


レジスタ(Register, Reg.)

教科書では同期式JK-FFをつかって表現されています

レジスタとは

数値や文字コードなど、まとまった n-bit の2値データを一時的に記憶しておくための回路

D-FFを使った実現例

 


[動作]CLKの立ち上がりで、nビットの入力データD[n-1:0]を取り込み記憶すると同時に、これをQ[n-1:0]として出力する

レジスタ(Register, Reg.)

ホールド付レジスタ(ライトイネーブル付レジスタ)

D-FFを使った実現例

 

[動作]CLKの立ち上がりで、WE=1の場合 入力データD[n-1:0]を取り込み記憶すると同時に、これをQ[n-1:0]として出力する。
 WE=0の場合、過去に記憶したデータを保持し、出力する。


シフトレジスタ(Shift Register)

教科書では同期式SR-FFをつかって表現されています

シフトレジスタとは

レジスタに記憶された内容(データ)が、クロックに同期して隣の桁(ビット)に順次移るレジスタ

直列入力並列出力型

 


[動作]CLKの立ち上がりで、0-bit目のD-FFは入力データD_{in}を取り込み記憶すると同時に、これをQ₀に出力。
 i-bit目のD-FFは Q_{i-1}を取り込み記憶すると同時に、それをQ_iに出力

Q_{n-1}以外の出力をなくしたのも ⇒ 直列入力直列出力型

シフトレジスタ (Shift Register)

- 並列入力並列出力型

 


Load=1のときに入力D[n-1:0]を取り込み、
Load=0のときに取り込んだ値をシフト

Q_{n-1}以外の出力をなくしたもの ⇒ 並列入力直列出力型

シフトレジスタ (Shift Register)

- シフトレジスタの応用


並列⇔直列変換 (主に通信路)

 

シフトレジスタ (Shift Register)

- シフトレジスタの応用


並列⇔直列変換 (主に通信路)

 

計数回路 (カウンタ、Counter)

- 2進カウンタ (非同期式2進アップカウンタ)

教科書では同期式JK-FFをつかって表現されています

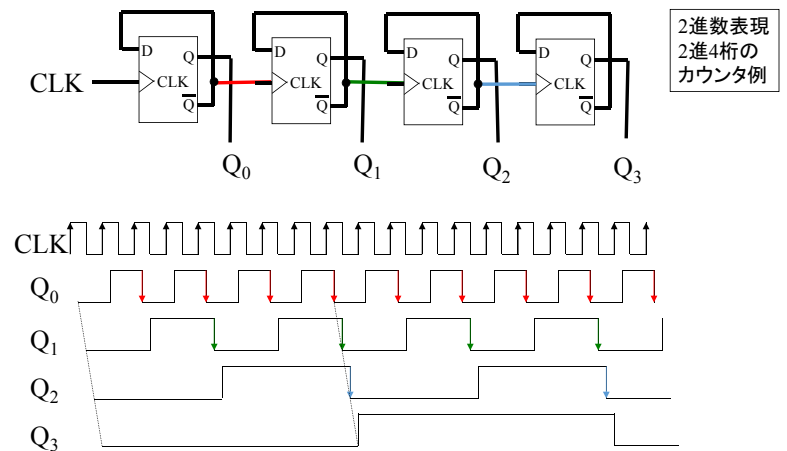

2進数表現
2進4桁の
カウンタ例


[復習]2. コンピュータの仕組み

CPUと記憶装置(メモリ)

CPU: Central Processing Unit
(中央処理装置)

CPUのハードウェア性能指標の例

 - ・動作周波数(クロック周波数)
- ・(基本処理単位の)ビット数
- ・内蔵キャッシュメモリの容量
- ・データバス幅のビット数



Storage Unit
(記憶装置)



ビット(bit)とバイト(Byte)

メモリの大分類


ROM(Read Only Memory): 読み出しのみ、**不**揮発性
RAM(Random Access Memory): 読み書き可能、揮発性

	データの 宛先	アクセ ス速度	記憶 容量	ビット 原価	リプレ シユ
ROM	×	低速	中	高	不要
SRAM	○	高速	小	高	必要
DRAM	○	中速	大	低	必要


「揮発」の考え方

電源を切ったときに、情報(記憶)が
蒸発(揮発)して失われる現象

RAMの内部構造(例)

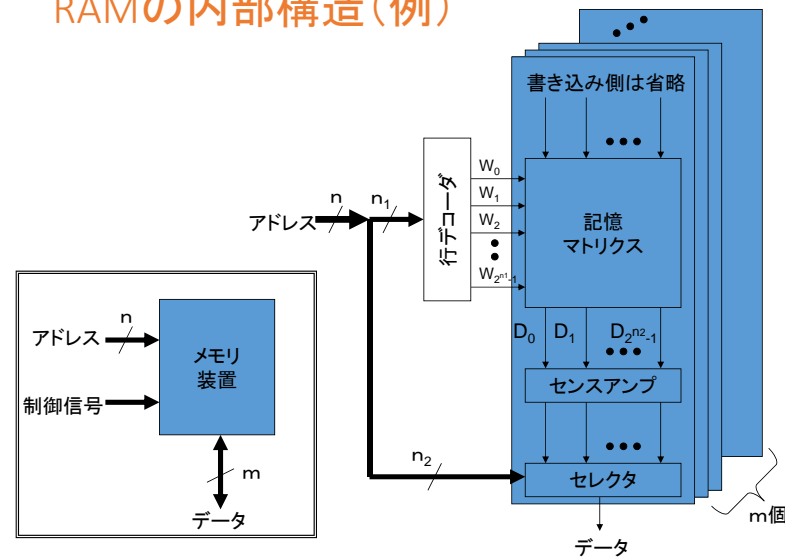


(SRAM方式)メモリの構造(概念図)

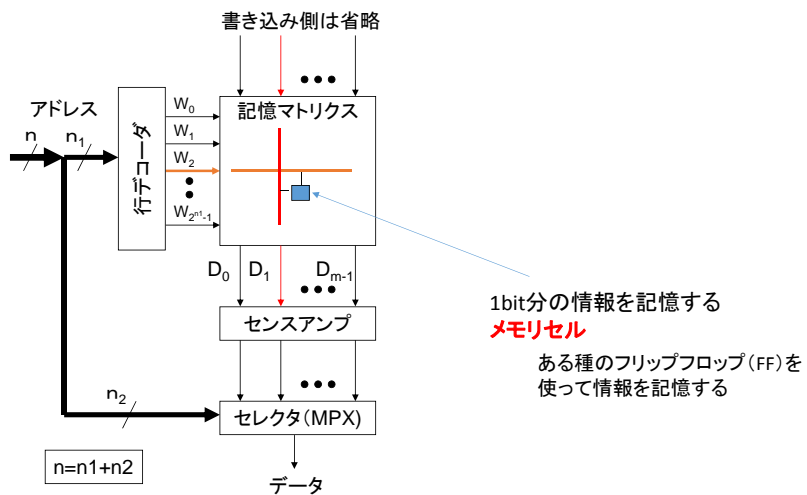


教150


SRAMのメモリセル構造(概念図)

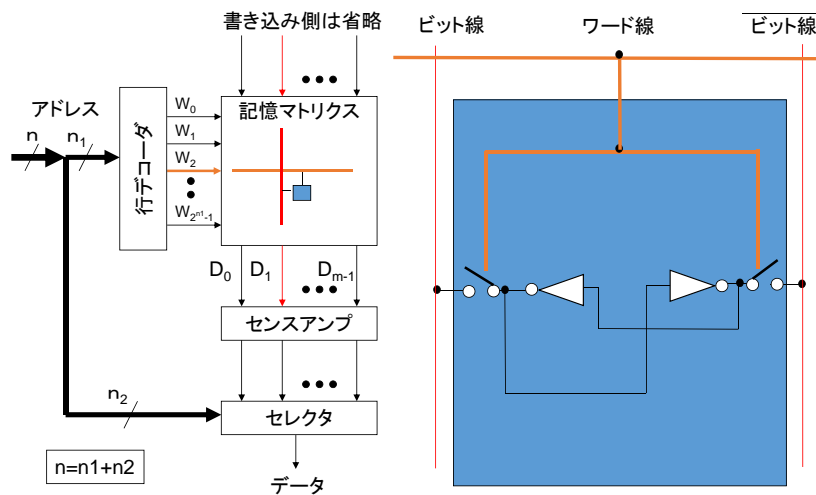

SRAMのメモリセル構造(6T構造)

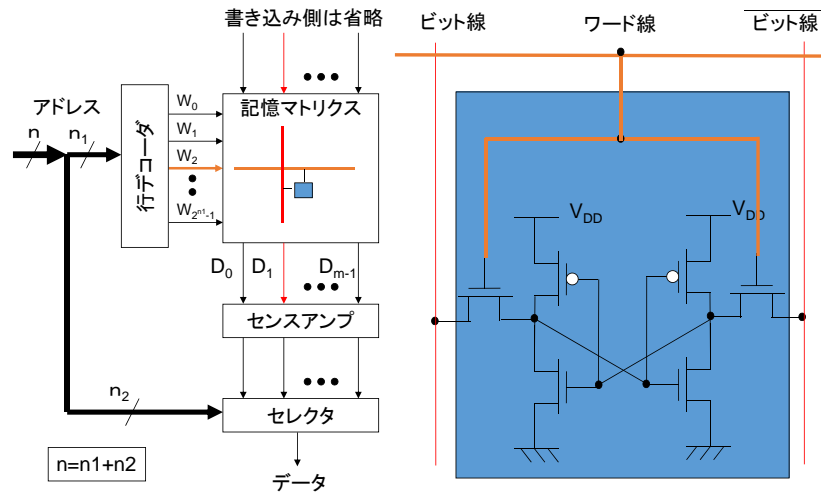

DRAMのメモリセル構造(1T1C構造)

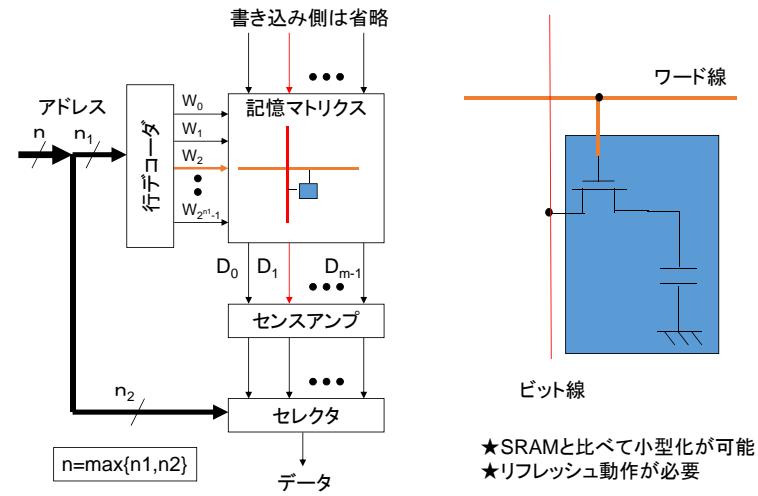


[来週の予習] メモリアーキテクチャ

メモリデバイスの性質
 ・「アクセス速度」と「記憶容量」のトレードオフ

メモリアクセスの性質
 ・「参照の(時間・空間)局所性」

メモリアーキテクチャの基本方針

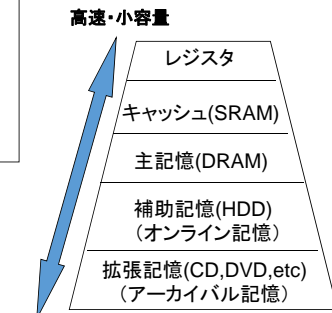これらの性質を利用して
 CPUの近くには高速・小容量のメモリを
 CPUの遠くには低速・大容量のメモリを
 物理的に配置し、アクセス頻度に応じて
 データのおき場所を再配置する。



記憶階層 (Memory Hierarchy)

[レポート課題] (順序回路)

教科書P.118 演習問題 問18の応用問題

- (a) クロック同期式SR-FFを用いて、クロック同期式D-FF(の回路図)を作成せよ
- (b) クロック同期式SR-FFを用いて、クロック同期式JK-FF(の回路図)を作成せよ
- (c) クロック同期式D-FFを用いて、クロック同期式JK-FF(の回路図)を作成せよ
 hint1) D入力端子にある性質をもった組み合わせ回路を接続
 hint2) 両FFの特性方程式を見比べる。

(A4 レポート用紙提出のこと。表紙をつける必要はないが、1枚目の上側余白に学生番号、氏名を記入のこと
 両面を使って解答してよいが、複数ページに跨る場合は必ず ホッチキス留め すること。)
 [A4 以外で提出した場合、ホッチキス留めがない場合は レポート点を減点します。]