

## 第3章 論理回路

- (1) 集合
- (2) 2値論理 と 基本論理回路
- (3) 組み合わせ回路
- (4) 順序回路

順序回路とは？、クロック  
フリップフロップ、レジスタ、カウンタ

担当： 福井大学 大学院工学研究科  
情報・メディア工学専攻  
森 眞一郎 (moris@u-fukui.ac.jp)

## 応用例


### (その1) [不便な^^] 自動販売機

- 100円のジュースを販売
- 受け付ける硬貨は50円と100円。
- 投入金額が100円を超えるとあらたな通貨は受け付けない。
- 売り切れは存在しない。
- 硬貨返却ボタンはついていない。

### (その2) [危険な^^] 歩行者用信号機

青と赤の信号で通常は赤、押しボタンを押す(X=1)と信号が青にわり、一定時間経過する(T=1となる)と信号は赤に戻る。出力Rが信号の色に対応し赤のときはR=1  
信号が青の間は押しボタン入力は無視  
信号が青にかわって一定時間経過するまではT=0

なぜ危険? ..... 車は急に止まらない!!

 


## 順序回路のモデル

### 組み合わせ回路 と 順序回路

組み合わせ回路 (Combinational Circuit)  
記憶なし (無記憶)  
出力は「現在の入力」から一意に決まる  
回路図にフィードバックが存在しない

順序回路 (Sequential Circuit)  
記憶あり  
出力は「過去の入力履歴」と「現在の入力」で決まる  
回路図にフィードバックが存在する

### 回路モデル

 

記憶回路は、単純に入力履歴の系列を全て覚えるのではなく、それらを意味のある情報として集約し、「状態」という形で記憶する。

例： 応用例その1における  
50円を2回投入 と 100円を1回投入


3


 
## クロック (or クロックパルス) とは？

デジタル回路の世界では


周期的に電圧が高い状態と低い状態をとる信号であり、デジタル回路が処理の歩調を合わせる (同期する) ために用いる信号



$$\text{クロック周波数 } F [\text{Hz}] = 1 / \text{クロック周期 } T [\text{s}]$$

$$1 [\text{GHz}] = 10^9 [\text{Hz}] = 1 / (10^{-9} [\text{s}]) = 1 / (1 [\text{ns}])$$

 クロックエッジ: クロック信号が  
0から1への立ち上がりの変化 (positive edge) あるいは  
1から0への立ち下がりの変化 (negative edge) をする  
場所 (時刻あるいは現象そのもの) のこと



数十億個のトランジスタが  
バラバラに動いていたのでは  
統率がとれない (制御できない)  
1ns ...  
真空中で光が30cm進む時間

(クロックに対して)  
同期式順序回路 vs 非同同期式順序回路  
が存在する。  
(高度な技術を身につけるまでは、  
非同同期式順序回路には手をだすべきではない。)

4

# 状態を記憶する記憶回路(メモリ)を論理回路として構成する

## 「フリップフロップ(flip flop, FF)」


順序回路の状態を、0または1の論理値として保持するための記憶回路(メモリ)をフリップフロップと呼ぶ。

### フリップフロップの動作原理

以下の2つの回路を考えてみよう。

左側の回路の出力Zは0と1を交互に繰り返し出力する(発振状態、不安定状態)。これに対して右側の回路では、出力Qには

0または1のいずれかの値が安定して出力される(記憶状態、双安定状態)。

 

記憶はできるが、思い通りに記憶させるには？


# [復習]2. コンピュータの仕組み

## CPUと記憶装置(メモリ)

CPU: Central Processing Unit (中央処理装置)

CPUのハードウェア性能指標の例

 - 動作周波数(クロック周波数)
- (基本処理単位)のビット数
- 内蔵キャッシュメモリの容量
- データバス幅のビット数



Storage Unit (記憶装置)



ビット(bit)とバイト(Byte)

メモリの大分類


- ROM(Read Only Memory): 読み出しのみ、**不揮発性**
- RAM(Random Access Memory): 読み書き可能、**揮発性**

	データの宛先	アクセス速度	記憶容量	ビット原価	リフレッシュ
ROM	×	低速	中	高	不要
SRAM	○	高速	小	高	不要
DRAM	○	中速	大	低	必要


「揮発」の考え方

電源を切ったときに、情報(記憶)が蒸発(揮発)して失われる現象

## RAMの内部構造(例)

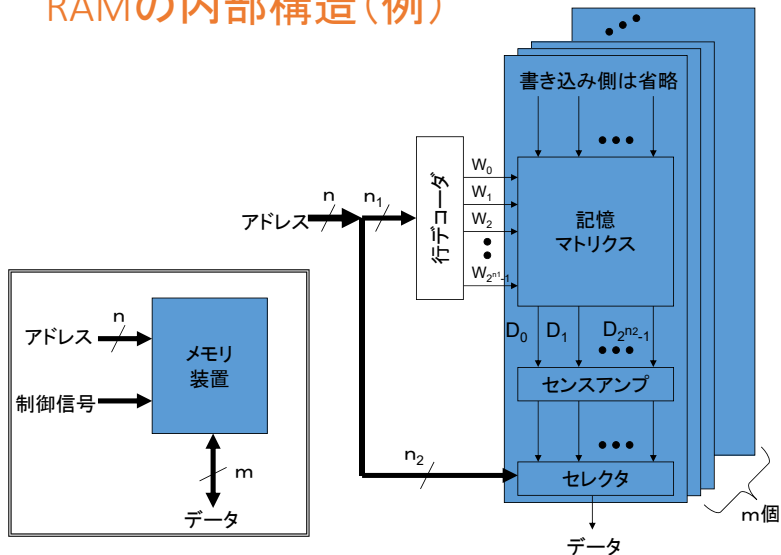


## (SRAM方式)メモリの構造(概念図)

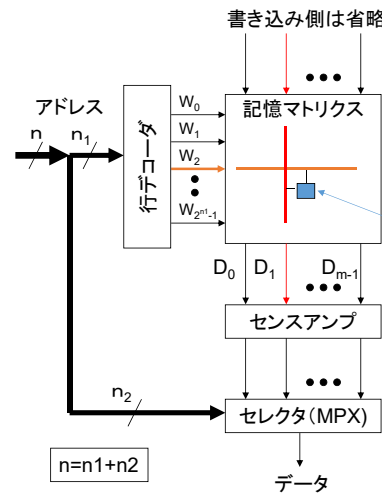


1bit分の情報を記憶する **メモリセル**

ある種のフリップフロップ(FF)を使って情報を記憶する


# SRAMのメモリセル構造(概念図)

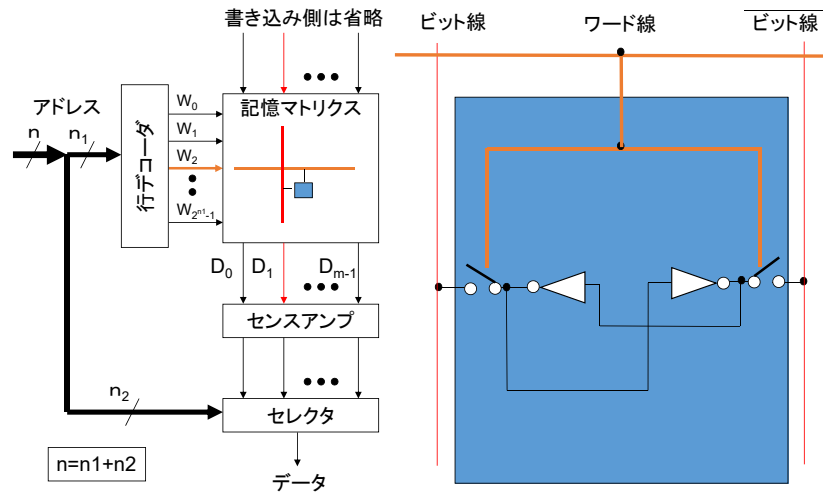

# SRAMのメモリセル構造(6T構造)

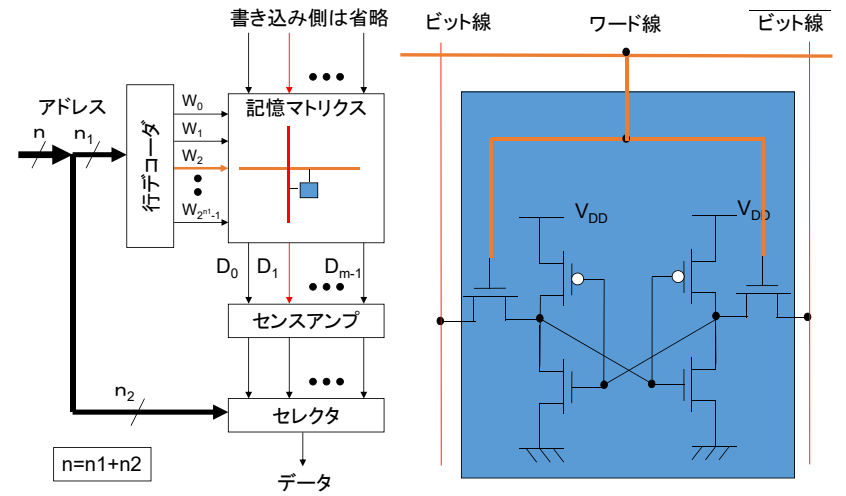

# DRAMのメモリセル構造(1T1C構造)

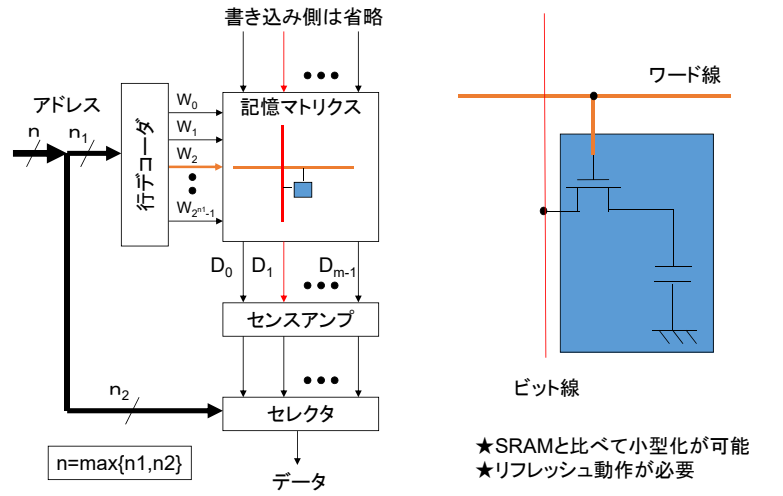


- ★SRAMと比べて小型化が可能
- ★リフレッシュ動作が必要
 
# 状態を記憶する記憶回路(メモリ)を論理回路として構成する

**「フリップフロップ(flip flop, FF)」**  
 順序回路の状態を、0または1の論理値として保持するための記憶回路(メモリ)をフリップフロップと呼ぶ。

**フリップフロップの動作原理**  
 以下の2つの回路を考えてみよう。  
 左側の回路の出力Zは0と1を交互に繰り返し出力する(発振状態、不安定状態)。これに対して右側の回路では、出力Qには **0または1のいずれかの値が安定**して出力される(記憶状態、双安定状態)。




記憶はできるが、思い通りに記憶させるには？

## 状態を記憶する記憶回路(メモリ)を論理回路として構成する

フリップフロップの記憶状態を制御するために...

1st Step) 回路を少し書きなおします。(NOT回路の向きをそろえる)

 2nd Step) NOT回路をNANDに置き換えて、2つの入力端子、 $\sim S$ と $\sim R$ を導入




この時、入力 $\bar{S}$ と $\bar{R}$ がともに1の場合3つの回路は全て等価です。入力がともに1でなかったら.....?

## 状態を記憶する記憶回路(メモリ)を論理回路として構成する

フリップフロップの記憶状態を制御するために...


1st Step) 回路を少し書きなおします。(NOT回路の向きをそろえる)

 2nd Step) NOT回路をNANDに置き換えて、2つの入力端子、 $\sim S$ と $\sim R$ を導入



S	R	Q <sup>+</sup>	備考
0	1	0	リセット
0	0	Q	記憶
1	0	1	セット
1	1	不定 (不安定)	禁止入力



この時、入力SとR がともに1の場合なぜ不定なの？

 

S,Rが共に1の間はQ,Qが共に1、その後S,Rが次に共に0となると....

  
## セット・リセット・ラッチ

(Set Reset latch, SR latch) (教科書では RS型FFクロックなし)


 
## セット・リセット・ラッチ

(Set Reset latch, SR latch) (教科書では RS型FFクロックなし)



特性表

S	R	Q <sup>+</sup>	
0	0	Q	latch(保持)
0	1	0	reset
1	0	1	set
1	1	禁止入力	

特性方程式は

$$Q^+ = S \cdot \bar{R} + \bar{S} \cdot R \cdot Q$$

$$0 = S \cdot R \dots \dots \dots (\text{入力条件})$$

を整理すると

$$Q^+ = S + \bar{R} \cdot Q$$

$$\bar{Q}^+ = R + \bar{S} \cdot \bar{Q}$$


励起表

Q	Q <sup>+</sup>	S	R
0	0	0	*
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	*	0

励起表: 現在の出力QをQ<sup>+</sup>に変化させるために必要な入力の関係を示す表

 
## セット・リセット・フリップフロップ

(Set Reset flipflop, SR flipflop, SR-FF)  
 (同期式SRフリップフロップ Synchronous SR flipflop)



特性表

S	R	Q <sup>+</sup>
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	禁止入力

 

特性表

CLK	S	R	Q <sup>+</sup>
OW	*	*	Q
↑	0	0	Q
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	禁止入力


同期式SR-FFの動作  
 ・CLK入力が0から1に変化する瞬間のみ SR latchと等価な動作。  
 ・それ以外(otherwise: OW)は状態は不変

特性方程式は  

$$Q^+ := S + \bar{R} \cdot Q$$

## Dフリップフロップ(D flipflop, D-FF) (同期式Dフリップフロップ Synchronous D flipflop)

記号表現

 

特性表

CLK	D	Q <sup>+</sup>
O.W	*	Q
↑	0	0
↑	1	1

特性方程式は  


$$Q^+ := D$$

動作


- ・CLK入力が0から1に変化する瞬間に **入力Dの値を記憶**する動作がおり、
- ・CLK入力がそれ以外のときは、何も変化しない

## JKフリップフロップ(JK flipflop)

非同期式JK-FFの記号表現

 

同期式JK-FFの記号表現

 


同期式JK-FFの特性表

CLK	J	K	Q <sup>+</sup>
OW	*	*	Q
↑	0	0	Q
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	$\bar{Q}$

latch  
latch  
reset  
set  
toggle

非同期式JK-FFの回路図表現

 

同期式JK-FFの動作

- ・CLK入力が0から1に変化する瞬間、  
 J=K=1の時 トグル動作(反転)  
 J=K=0の時 ラッチ動作(不変/保持)  
 J=1,K=0の時 セット動作  
 J=0,K=1の時 リセット動作
- ・CLK入力がそれ以外(OW)のときは、状態は不変

特性方程式は  

$$Q^+ := (J \cdot \bar{Q} + \bar{K} \cdot Q)$$

JK-FFは、SR-FFにおける入力条件を取り除き、S=R=1に対応するJ=K=1のときに出力をトグルさせるフリップフロップである。


## レジスタ(Register, Reg.)

レジスタとは

数値や文字コードなど、まとまった n-bit の2値データを一時的に記憶しておくための回路

教科書では同期式JK-FFをつかって表現されています

D-FFを使った実現例

 


[動作]CLKの立ち上がりで、nビットの入力データD[n-1:0]を取り込み記憶すると同時に、これをQ[n-1:0]として出力する

# レジスタ (Register, Reg.)

ホールド付レジスタ(ライトイネーブル付レジスタ)

D-FFを使った実現例

 

セレクタ この例では WE=1のとき Di WE=0のとき Qi を選択してD端子に入力


[動作]CLKの立ち上がりで、WE=1の場合 入力データD[n-1:0]を取り込み記憶すると同時に、これをQ[n-1:0]として出力する。  
WE=0の場合、過去に記憶したデータを保持し、出力する。

# シフトレジスタ (Shift Register)

教科書では同期式SR-FFをつかって表現されています

シフトレジスタとは  
レジスタに記憶された内容(データ)が、クロックに同期して隣の桁(ビット)に順次移るレジスタ

直列入力並列出力型

 


[動作]CLKの立ち上がりで、0-bit目のD-FFは入力データDinを取り込み記憶すると同時に、これをQ0に出力。  
i-bit目のD-FFは Qi-1を取り込み記憶すると同時に、それをQiに出力

Qn-1以外の出力をなくしたのも ⇒ 直列入力直列出力型

# シフトレジスタ (Shift Register)

• 並列入力並列出力型

 


Load=1のときに入力D[n-1:0]を取り込み、Load=0のときに取り込んだ値をシフト

Qn-1以外の出力をなくしたのも ⇒ 並列入力直列出力型

# シフトレジスタ (Shift Register)

• シフトレジスタの応用


並列⇔直列変換 (主に通信路)

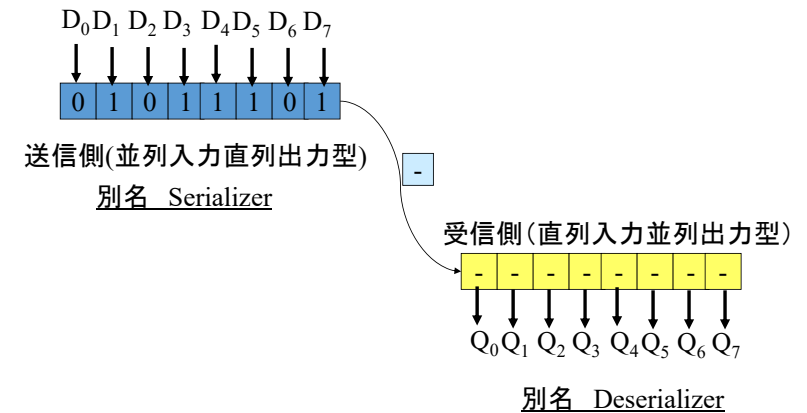

# シフトレジスタ(Shift Register)

## ・シフトレジスタの応用


並列⇔直列変換 (主に通信路)

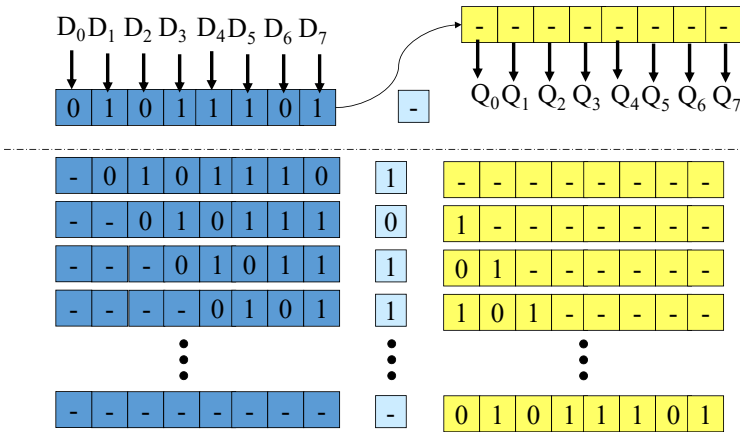

# 計数回路(カウンタ、Counter)

## ・2進カウンタ(非同期式2進アップカウンタ)

教科書では同期式JK-FFをつかって表現されています

 

## [レポート課題] (順序回路) [発展課題のため提出は任意(加点对象)]

教科書P.118 演習問題 問18の応用問題

- (a) クロック同期式SR-FFを用いて、クロック同期式D-FF(の回路図)を作成せよ
- (b) クロック同期式SR-FFを用いて、クロック同期式JK-FF(の回路図)を作成せよ
- (c) クロック同期式D-FFを用いて、クロック同期式JK-FF(の回路図)を作成せよ  
 hint1) D入力端子に ある性質をもった組み合わせ回路を接続  
 hint2) 両FFの特性方程式を見比べる。

(A4 レポート用紙提出のこと。表紙をつける必要はないが、1枚目の上側余白に学生番号、氏名を記入のこと  
 両面を使って解答してよいが、複数ページに跨る場合は必ず ホッチキス留め すること。)  
 [A4 以外で提出した場合、ホッチキス留めがない場合は レポート点を減点します。]